## ГУАП

# КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕН ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	ІКОЙ					
доц., канд. техн. в должность, уч. степс		подпись, дата	О.О. Жаринов инициалы, фамилия			
	ОТЧЕТ О ЛАЕ	БОРАТОРНОЙ РАБО	OTE <b>№</b> 4			
РАЗРАБОТКА СЧЁТЧИКА С ЗАДАННЫМ ОСНОВАНИЕМ СЧЁТА НА JK- TPИГГЕРАХ В СРЕДЕ QUARTUS						
	по курсу	у: CXEMOTEXНИКА				
РАБОТУ ВЫПОЛНИ	ІЛ					
СТУДЕНТ ГР. №	4143	подпись, дата	Е.Д.Тегай инициалы, фамилия			

## Цель работы

Разработать проект счетчика с заданным основанием счета на JKтриггерах в среде программирования Quartus, попутно изучив элементы методологии работы с не полностью определенными таблицами истинности.

### Вариант задания

Соответствующий вариант задания выделен для удобства жёлтым цветом на рисунке 1.

гаолица вариантов задании															
Bap.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
M	15	17	18	19	20	21	22	23	24	14	3	5	6	7	9
Bap.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
M	10	11	12	13	25	26	27	28	29	30	31	33	34	35	36

Рисунок 1 – Индивидуальный вариант

#### Описание концепции разработки схемы

Схема разрабатывается с помощью таблицы истинности и получившимся по ней логическим выражениям (минимизированным).

Рассмотрим подробнее процесс составления схемы. Опираясь на индивидуальное задание, выясняется, что  $\mathbf{M}=34$ . Это значит, что счётчик, досчитав до числа 33, следующим импульсом, то бишь 34-ым, должен быть сброшен обратно в 0.

Представим в двоичной системе счисления:

$$33_{10} = 100001_2, 34_{10} = 100010_2$$

Нужно сделать так, чтобы из  $100001_2$  получилось  $000000_2$ . Для начала, основываясь на количестве разрядов, выясняется, что количество Т-триггеров должно быть равно 6.

Рассмотрим рисунок 2. Первой строкой является двоичная запись числа 33. Соответственно, вторая — числа 34. Зеленым написано желаемый результат. Сверху прописаны выходы соответствующих Т-триггеров.

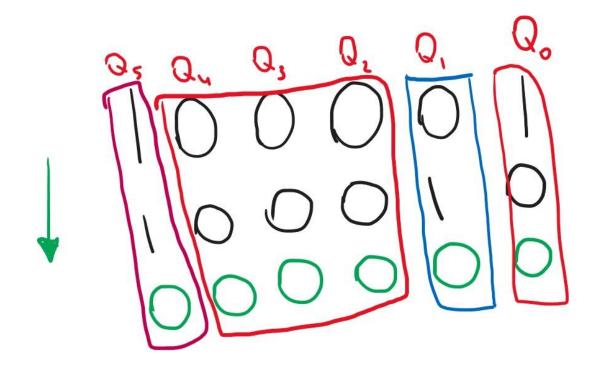


Рисунок 2 – Вспомогательный рисунок

Красным квадратом выделена та область (те разряды), которые так и так приведут к желаемому виду.

Больше всего интересуют области, выделенные синим и сиреневым цветами. Рассмотрим разряд Q5. Триггер этого разряда нужно «заставить» переключиться, так как он и «хочет» остаться в состоянии 1. Рассмотрим и разряд Q1. Триггеру этого разряда нужно, наоборот, «запретить» переключаться на 1.

#### Таблица истинности

Искомая таблица истинности, необходимая для реализации счётчика, изображена на рисунке 3. При заполнении таблицы из рисунка 3 использовалась вспомогательная таблица, изображённая на рисунке 4.

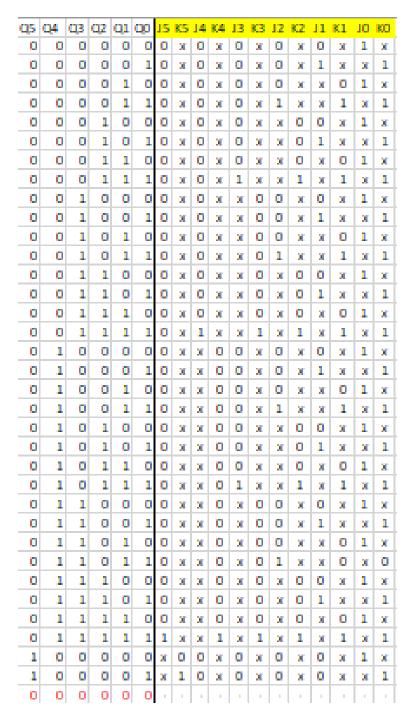


Рисунок 3 – Неполная таблица истинности

переход	J	K
из 0 в 0	0	Х
из 0 в 1	1	Х
из 1 в 0	х	1
из 1 в 1	х	0

Рисунок 4 – Вспомогательная таблица

#### Логические выражения

При составлении логических выражений использовался интуитивный подход в силу неполноценности таблицы истинности. Рассмотрим, например,  $J_0$ . Везде известные значения равны 1. Для наглядности эти значения выделены оранжевым на рисунке 5. Поэтому за место х можно предположить, что там также находятся единицы, и итоговое логическое выражение будет выглядеть как:

 $J_0 = 1$ 

Рисунок  $5 - J_0$ 

По тому же принципу выясняется, что логическое выражение для  $K_0$ :

$$K_0 = 1$$

Далее рассмотрим  $K_5$ . Значения совпадают со значениями в  $Q_0$ . Поэтому можно приравнять другие значения у  $Q_0$  с неизвестными значениями у  $K_5$ . Это наглядно продемонстрировано на рисунке 6. Итоговое логическое выражение будет выглядеть как:

$$K_5 = Q_0$$

Аналогично получаем:



Рисунок 6 - К5

Далее рассмотрим  $J_5$ . Для удобства восприятия для начала воспользуемся рисунком 7. Следует отметить, что зелёным (как и на последующих рисунках) будут отмечаться те триггеры, которые уже были рассмотрены, а оранжевым — необходимые значения.

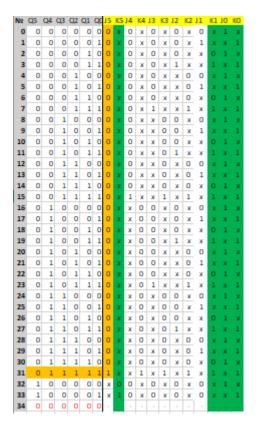


Рисунок  $7 - J_5$ 

В данном случае ничего упрощать и не требуется, логическое выражение строится по принципу прошлой лабораторной работы:

$$J_5 = \overline{Q_5} Q_4 Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

Далее рассмотрим  $J_1$  Рассмотрим подробнее рисунок 8.

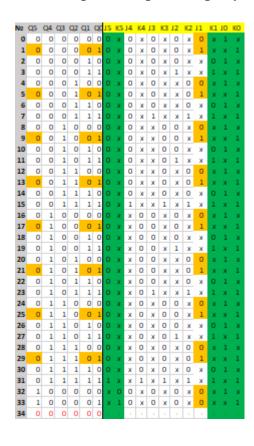


Рисунок 
$$8 - J_1$$

Некоторые значения в процессе стандартной минимизации по аналогии с прошлой лабораторной работой так и так убираются, поэтому они для удобства вообще не выделяются никаким цветом. Итого получилось выражение:

$$J_1 = \overline{Q_5 Q_1} Q_0$$

Далее рассмотрим  $K_2$ . Рассмотрим рисунок 9 подробнее.

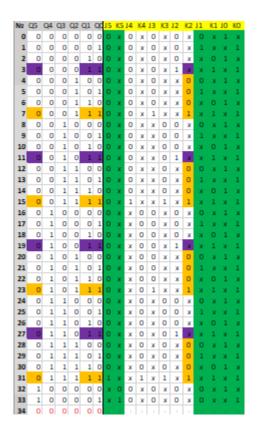


Рисунок  $9 - K_2$ 

По аналогии с построением предыдущего логического выражения получаем:

$$K_2 = \overline{Q_5} Q_2 Q_1 Q_0$$

Но это выражение можно ещё сократить на  $Q_2$ . Для этого изначально выделим все значения относительно исходных выделенных так, чтобы основная часть осталась той же, а  $Q_2$  было инвертированным по отношению к искомым. Нужные значения выделены на рисунке 19 фиолетовым. Итого, при сложении этих выражений, убирается целых три значения и итоговое выражение принимает вид:

$$K_2 = \overline{Q_5}Q_1Q_0$$

Далее рассмотрим  $J_2$  подробнее на рисунке 10.

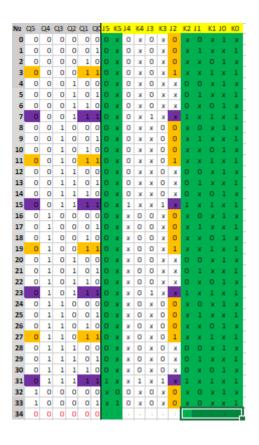


Рисунок 10 - Ј2


По аналогии с построением предыдущего логического выражения получаем:

$$J_2 = \overline{Q_5 Q_2} Q_1 Q_0$$

Но и это выражение можно ещё сократить на не  $Q_2$ . Для этого изначально выделим все значения относительно исходных выделенных так, чтобы основная часть осталась той же, а  $Q_2$  было инвертированным по отношению к искомым. Нужные значения выделены на рисунке 10 фиолетовым. Итого, при сложении этих выражений, убирается целых три значения и итоговое выражение принимает вид:

$$J_2 = \overline{Q_5}Q_1Q_0$$

Далее рассмотрим  $K_3$  на рисунке 11.

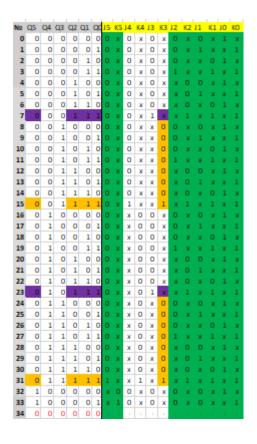

**Рисунок** 11 – **К**<sub>3</sub>

По аналогии с построением предыдущего логического выражения получаем:

$$K_3 = \overline{Q_5}Q_3Q_2Q_1Q_0$$

Это выражение можно ещё сократить на  $Q_3$ . Для этого изначально выделим все значения относительно исходных выделенных так, чтобы основная часть осталась той же, а  $Q_3$  было инвертированным по отношению к искомым. Нужные значения выделены на рисунке 11 фиолетовым. Итого, при сложении этих выражений, убирается целых два значения и итоговое выражение принимает вид:

$$K_3 = \overline{Q_5} Q_2 Q_1 Q_0$$

Далее рассмотрим  $J_3$  на рисунке 12.

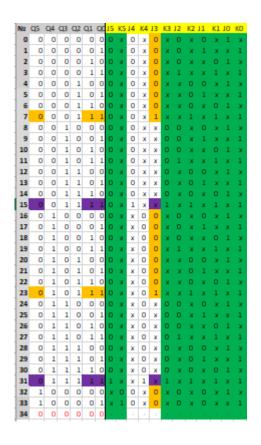


Рисунок  $12-J_3$ 

По аналогии с построением предыдущего логического выражения получаем:

$$J_3 = \overline{Q_5 Q_3} Q_2 Q_1 Q_0$$

Это выражение можно ещё сократить на не  $Q_3$ . Для этого изначально выделим все значения относительно исходных выделенных так, чтобы основная часть осталась той же, а  $Q_3$  было инвертированным по отношению к искомым. Нужные значения выделены на рисунке 12 фиолетовым. Итого, при сложении этих выражений, убирается целых два значения и итоговое выражение принимает вид:

$$J_3 = \overline{Q_5}Q_2Q_1Q_0$$

Далее рассмотрим **К**<sub>4</sub> на рисунке 13.

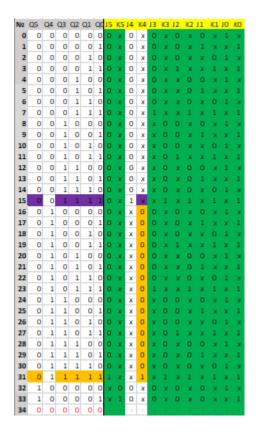


Рисунок 13 – К<sub>4</sub>

Итого получаем выражение:

$$K_4 = \overline{Q_5} Q_4 Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

Это выражение можно ещё сократить на Q<sub>4</sub>. Для этого изначально выделим все значения относительно исходных выделенных так, чтобы основная часть осталась той же, а Q<sub>4</sub> было инвертированным по отношению к искомым. Нужные значения выделены на рисунке 13 фиолетовым. Итого, при сложении этих выражений, убирается одно значение и итоговое выражение принимает вид:

$$K_4 = \overline{Q_5}Q_3Q_2Q_1Q_0$$

Наконец, рассмотрим  $J_4$  на рисунке 14.

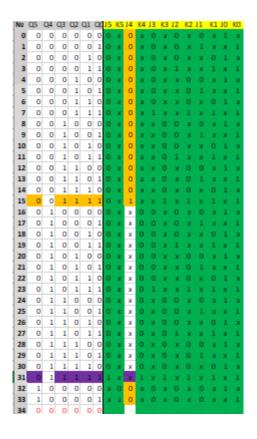


Рисунок  $14 - J_4$ 

Итого получаем выражение:

$$J_4 = \overline{Q_5 Q_4} Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

Это выражение можно ещё сократить на не Q<sub>4</sub>. Для этого изначально выделим все значения относительно исходных выделенных так, чтобы основная часть осталась той же, а Q<sub>4</sub> было инвертированным по отношению к искомым. Нужные значения выделены на рисунке 14 фиолетовым. Итого, при сложении этих выражений, убирается одно значение и итоговое выражение принимает вид:

$$J_4 = \overline{Q_5} Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

В результате получились такие логические выражения:

$$J_0 = 1$$

$$K_0 = 1$$

$$J_1 = \overline{Q_5} \overline{Q_1} Q_0$$

$$K_1 = Q_0$$

$$J_2 = \overline{Q_5} Q_1 Q_0$$

$$K_2 = \overline{Q_5}Q_1Q_0$$

$$J_3 = \overline{Q_5}Q_2Q_1Q_0$$

$$K_3 = \overline{Q_5}Q_2Q_1Q_0$$

$$J_4 = \overline{Q_5}Q_3Q_2Q_1Q_0$$

$$K_4 = \overline{Q_5}Q_3Q_2Q_1Q_0$$

$$J_5 = \overline{Q_5}Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0$$

$$K_5 = Q_0$$

# Схема устройства

Искомая схема изображена на рисунке 15.

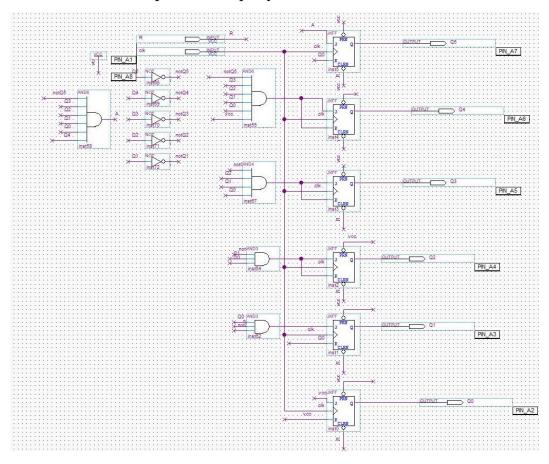


Рисунок 15 – Созданная схема

## Временная диаграмма

Искомая диаграмма изображена на рисунке 16.

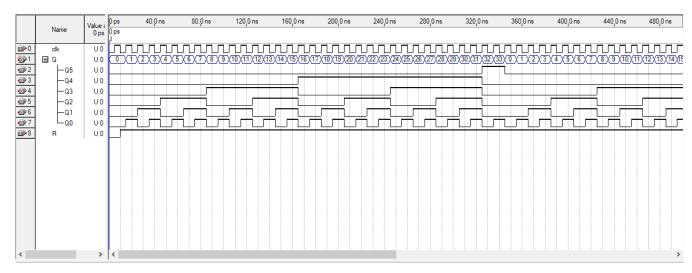


Рисунок 16 – Временная диаграмма

#### ПЛИС

Соответствующая ПЛИС изображена на рисунке 17.

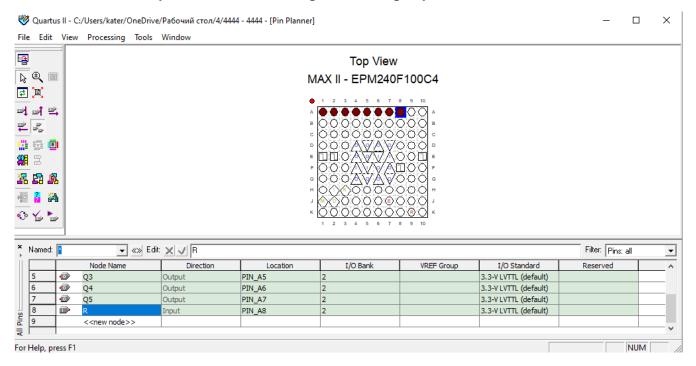


Рисунок 17 – ПЛИС

#### Выводы

В данной лабораторной работе был разработан проект счетчика с заданным основанием счета на ЈК-триггерах в среде программирования Quartus, попутно изучены элементы методологии работы с не полностью определенными таблицами истинности.

Сравнивая схемы из этой и прошлой лабораторных работ можно сделать

вывод о том, что схема на JK-триггерах более компактная, да и в принципе счетчики получаются самыми экономичными по затратам оборудования. Это приводит к большей предельно допустимой частоте работы счётчика за счёт меньших длин цепочек логических элементов.

### Список используемых источников

- 1. Проектирование встраиваемых систем на ПЛИС. / З.Наваби; перев. с англ. В.В. Соловьева. М.: ДМК Пресс, 2016. 464 с.
- 2. Проектирование цифровых устройств на ПЛИС: учеб. пособие / И.В. Ушенина. СПб: Лань, 2022. 408 с.
- 3. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера / Д.М. Харрис, С.Л. Харрис; пер. с англ. ImaginationTechnologies. М.: ДМК Пресс, 2018. 792 с.
- 4. Логическое проектирование цифровых систем на основе программируемых логических интегральных схем / В. В. Соловьев, А. Климович. М.: Горячая линия Телеком, 2008. 376 с. [Библиотечный шифр 681.3 С 60].
- 5. Проектирование на ПЛИС. Архитектура, средства и методы: Курс молодого бойца = The design warrior's guido to FPGA's: пер. с англ. / К. Максфилд. М.: ДОДЭКА-ХХІ, 2007. 408 с. [Библиотечный шифр 004.4 М 17].
- 6. Разработка систем цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС / Д. С. Потехин, И. Е. Тарасов. М.: Горячая линия Телеком, 2007. 248 с. [Библиотечный шифр 004 П 64]